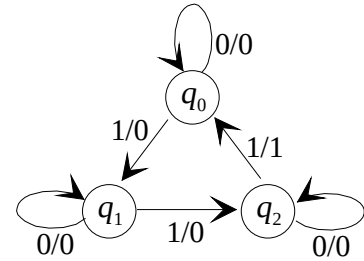


第 9 回論理回路理論(A)演習

問題 1. 右図に示す 3 進カウンタに適切な状態割当てを行い、

- i) JK フリップフロップで実現しなさい。
- ii) D フリップフロップで実現しなさい。
- iii) T フリップフロップで実現しなさい。



問題 2. 以下の問いに答えよ。

- i) D フリップフロップを JK フリップフロップで実現しなさい。
- ii) JK フリップフロップを D フリップフロップで実現しなさい。
- iii) JK フリップフロップを T フリップフロップで実現しなさい。