1998 年 7 月 3 日(金)
担当:渡辺正裕

第 9 回論理回路理論(A)演習

問題 1.　右図に示す 3 進カウンタに適当な状態割当てを行い、

i)　JK フリップフロップで実現しなさい。

ii)　D フリップフロップで実現しなさい。

iii)　T フリップフロップで実現しなさい。

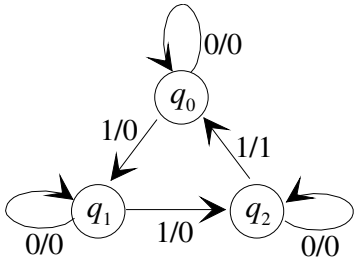

問題 2.　以下の問いに答えよ。

i)　D フリップフロップを JK フリップフロップで実現しなさい。

ii)　JK フリップフロップを D フリップフロップで実現しなさい。

iii)　JK フリップフロップを T フリップフロップで実現しなさい。